

# PRÁTICA 3 – REGULADORES E FONTES CC

Revisão

SEL0610 - LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELETRÔNICOS


Engenharia de Computação – 6º Período Letivo

# Conteúdo

- Fonte de Tensão
- Retificação de Meia Onda
- Retificação de Onda Completa
- Tensão de Ondulação
- Filtro a Capacitor
- Referência



# Fonte de Tensão
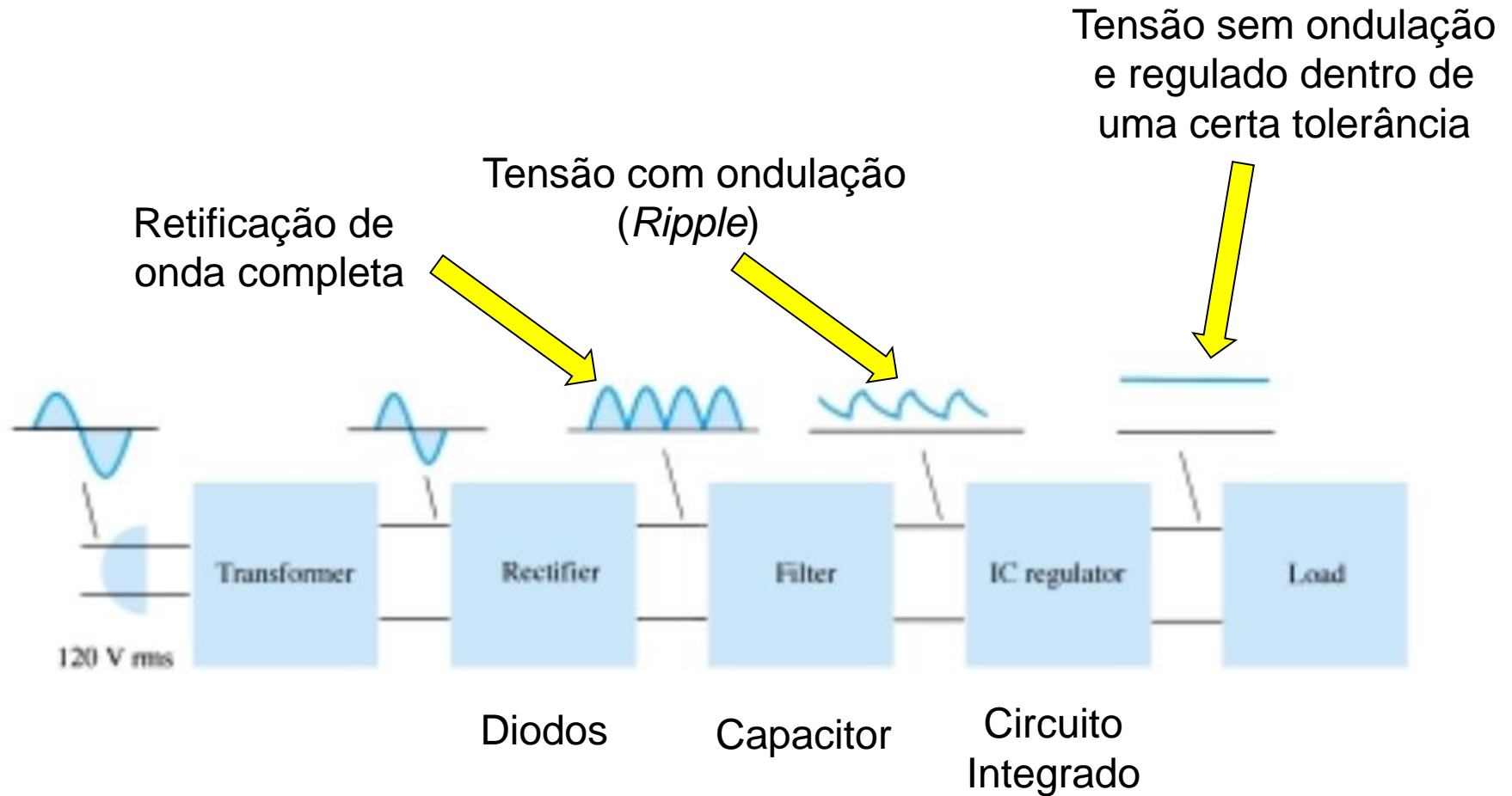
## Diagrama em blocos de uma fonte de tensão




# Retificação de Meia Onda

## ■ Retificador de Meia Onda

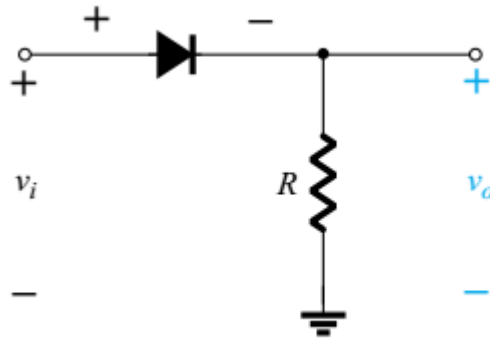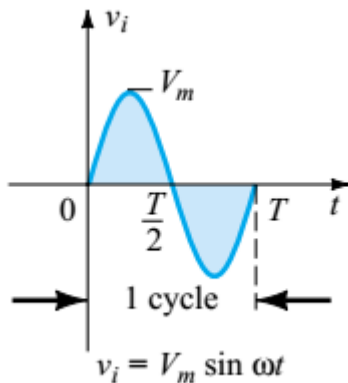

Tensão de saída completa






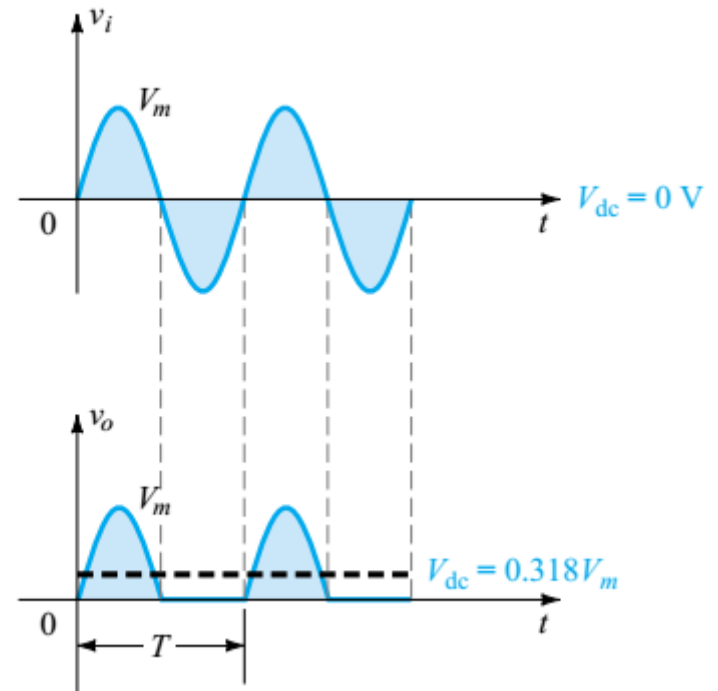


$$V_{dc} = 0.318V_m \quad \text{half-wave}$$

Boa aproximação para  $V_m \gg V_T$







# Retificação de Onda Completa

- Retificador em Ponte de Onda Completa

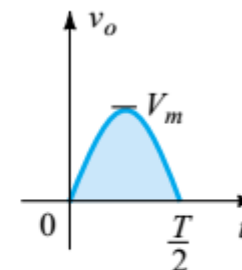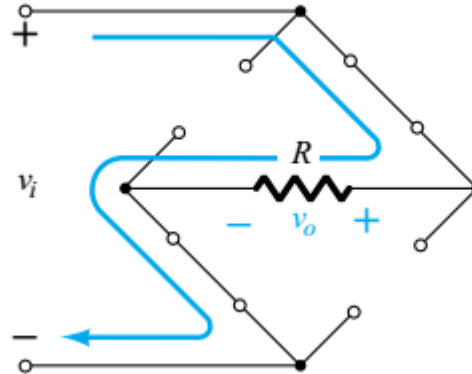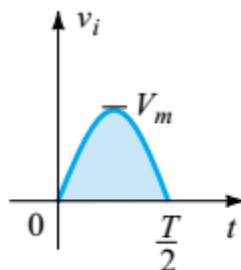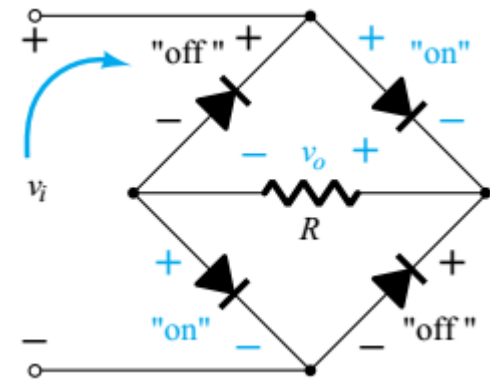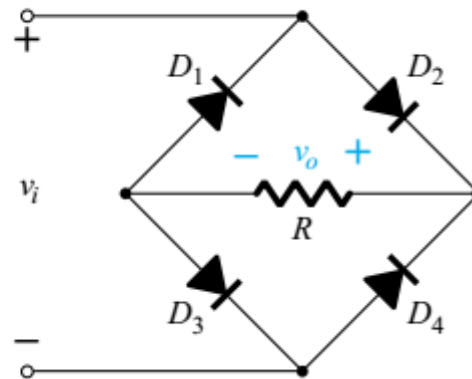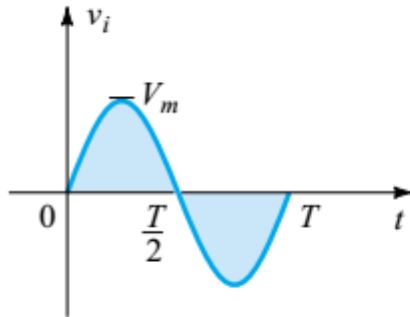



# Retificação de Onda Completa

- Retificador em Ponte de Onda Completa

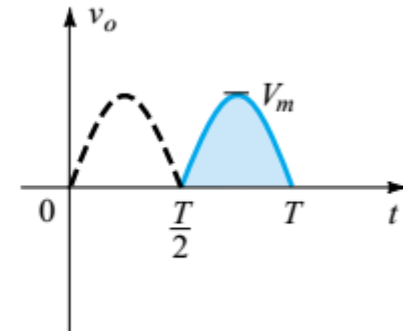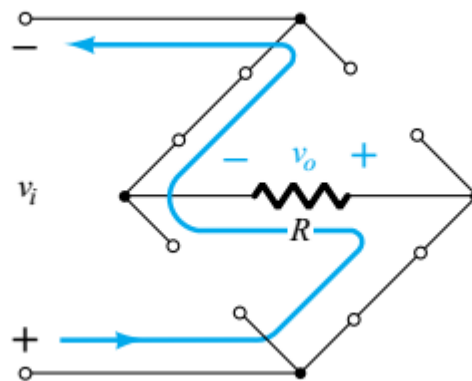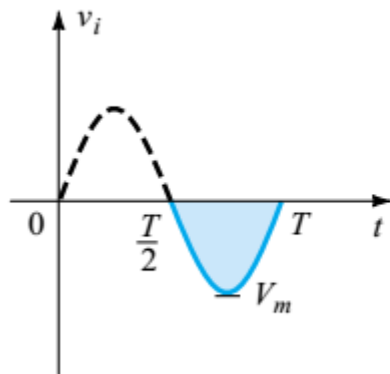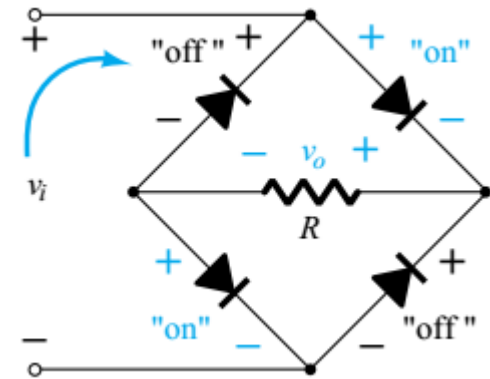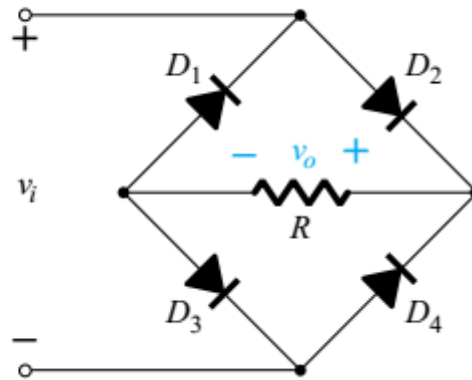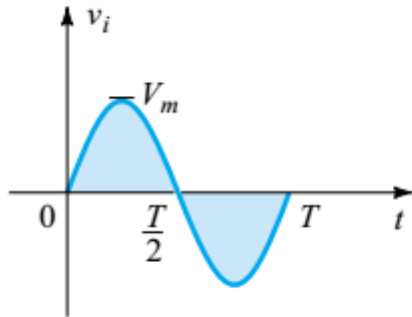

# Retificação de Onda Completa
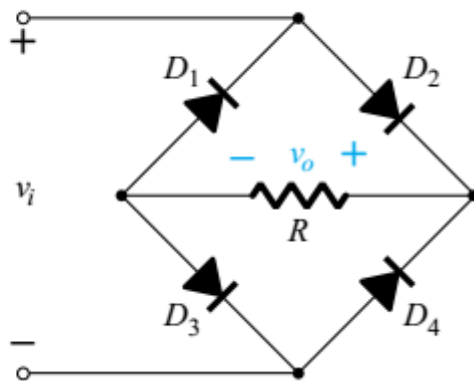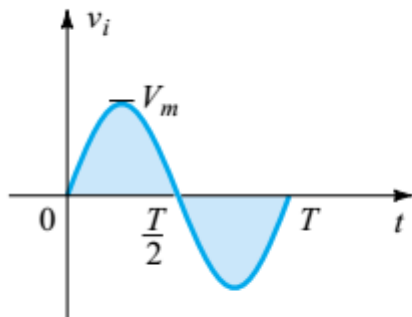
## ■ Retificador em Ponte de Onda Completa





$$V_{dc} = 0.636V_m \quad \text{full-wave}$$

Boa aproximação para  $V_m \gg V_T$


$$\text{PIV} \cong V_m$$

Tensão de saída completa

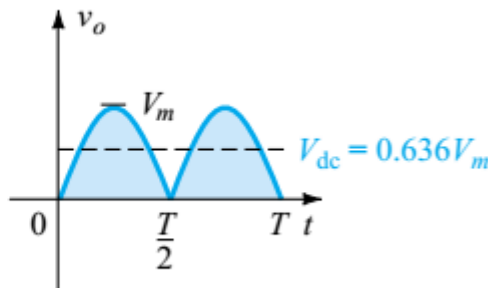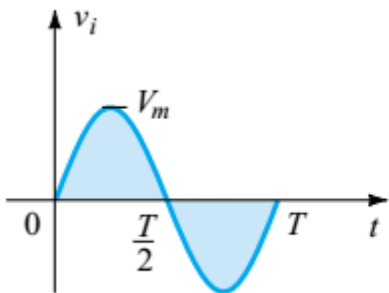
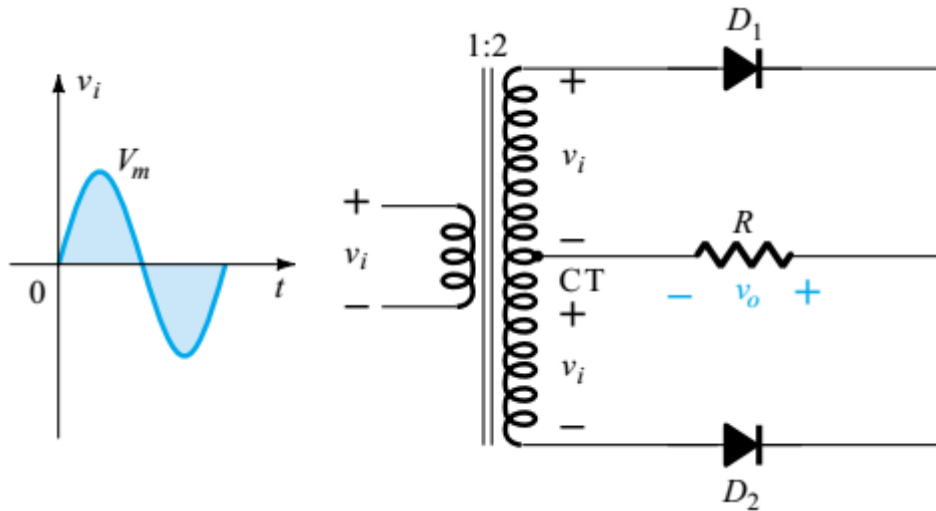
# Retificação de Onda Completa


- Retificador de Onda Completa com Transformador com derivação central




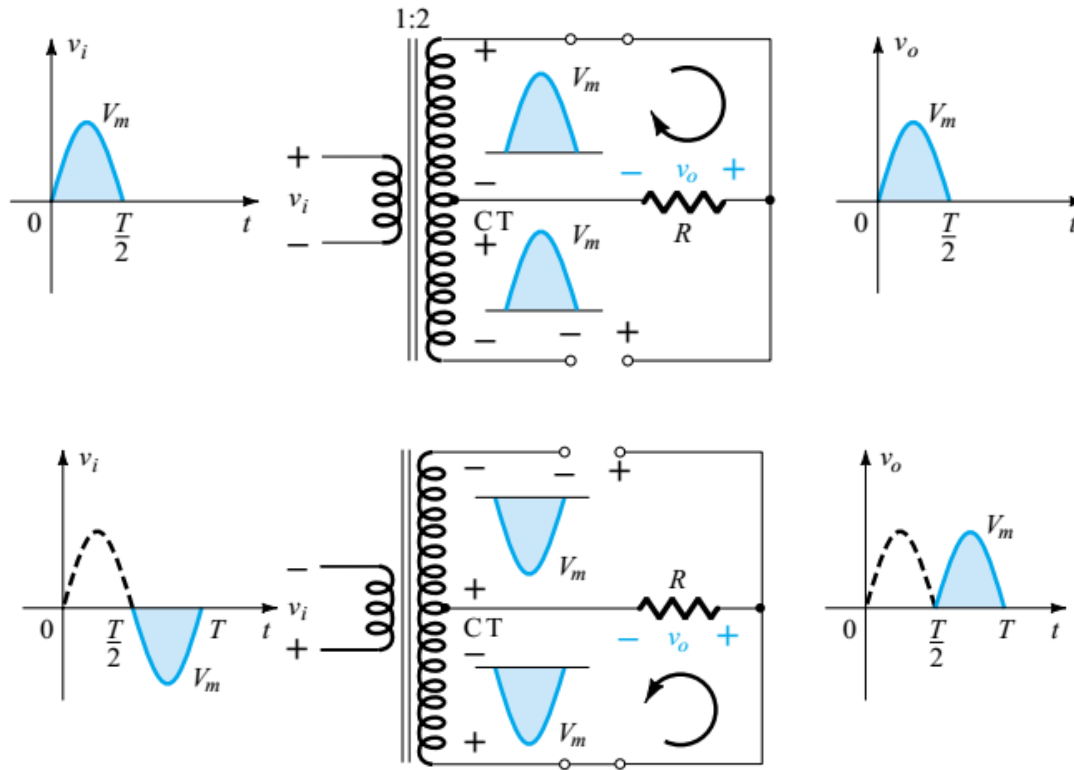
# Retificação de Onda Completa

- Retificador de Onda Completa com Transformador com derivação central



# Tensão de Ondulação

## Fator de Ondulação do Sinal Retificado (sem filtro)

$$r = \frac{\text{ripple voltage (rms)}}{\text{dc voltage}} = \frac{V_r(\text{rms})}{V_{dc}} \times 100\%$$

### Meia onda

$$V_{dc} = 0,318V_m$$

$$V_r(\text{rms}) = 0,385V_m$$

$$r = 121\%$$

### Onda Completa




$$V_{dc} = 0,636V_m$$

$$V_r(\text{rms}) = 0,308V_m$$

$$r = 48,7\%$$



# Filtro a Capacitor
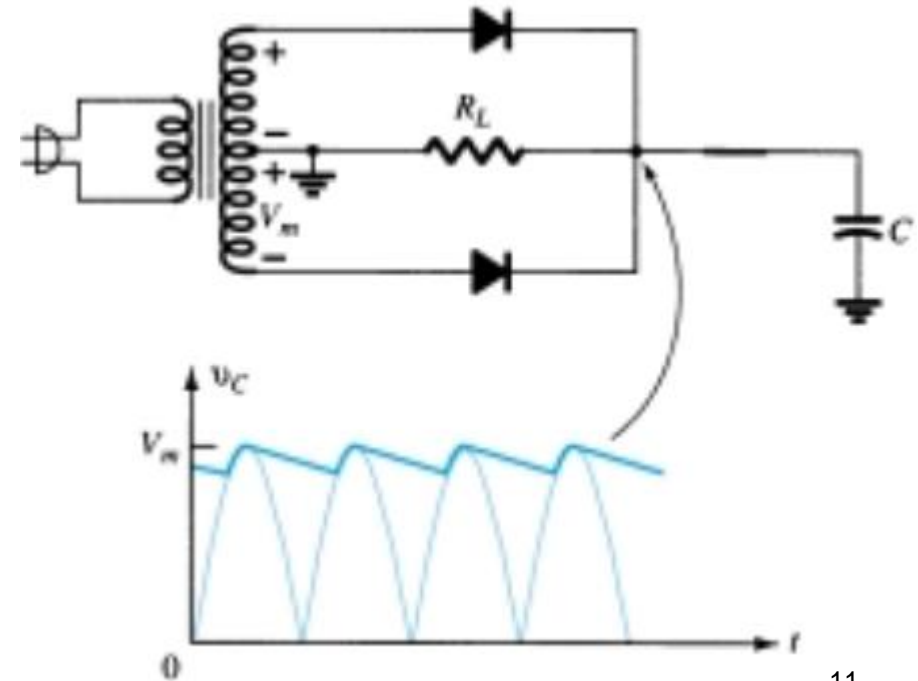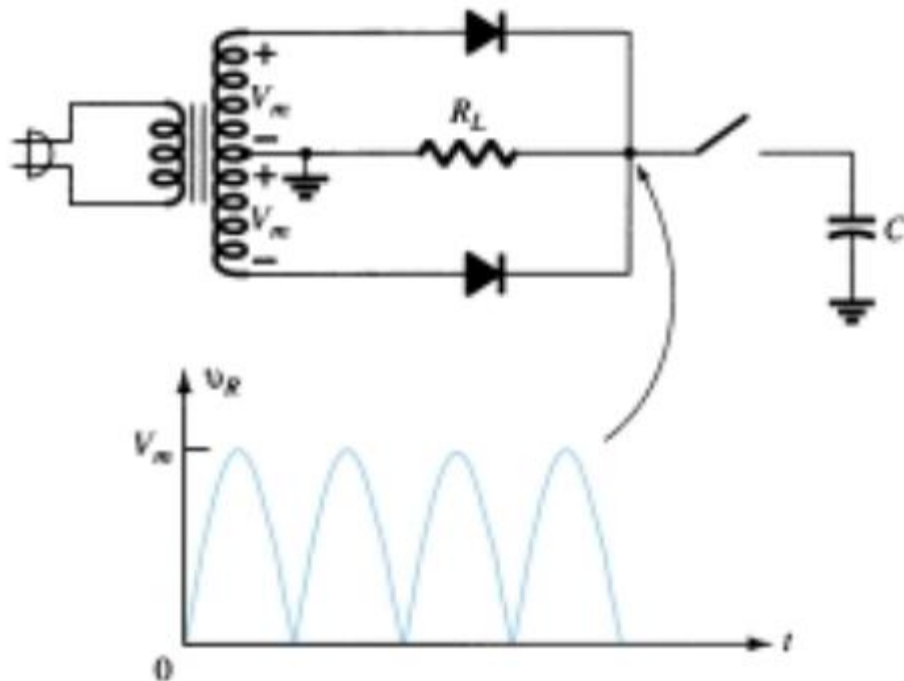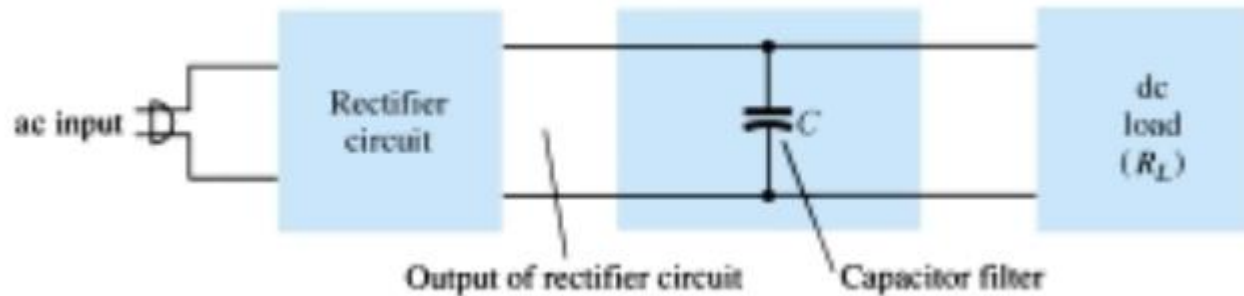
## Diagrama em blocos de filtro com capacitor único




# Filtro a Capacitor
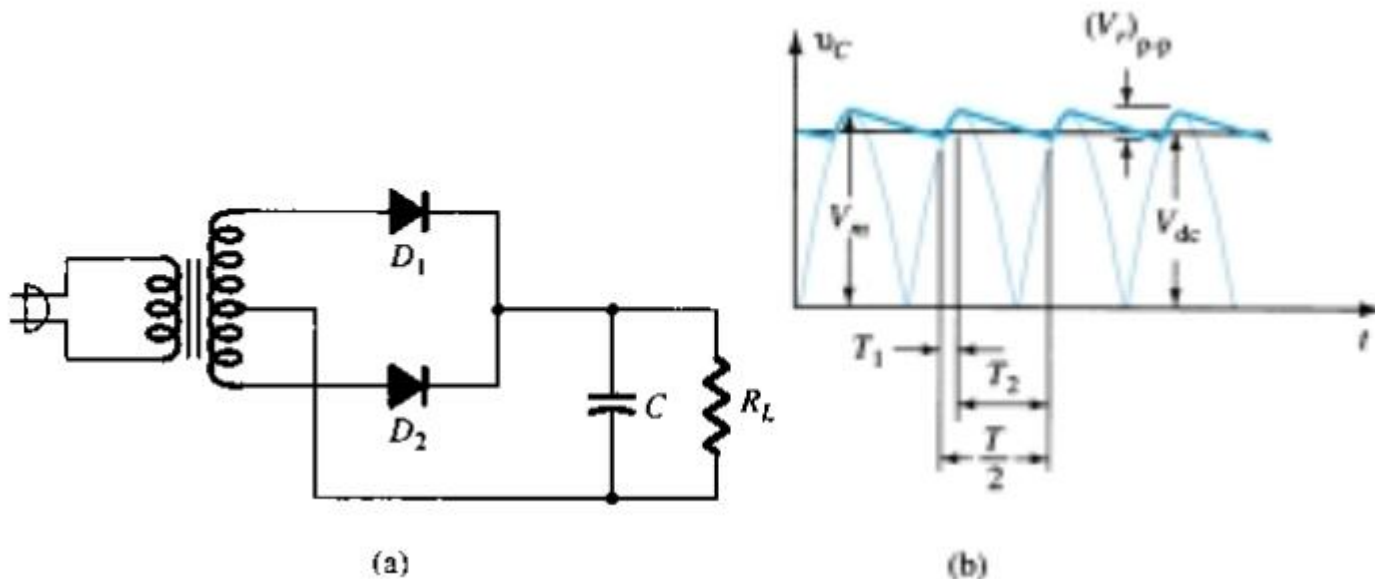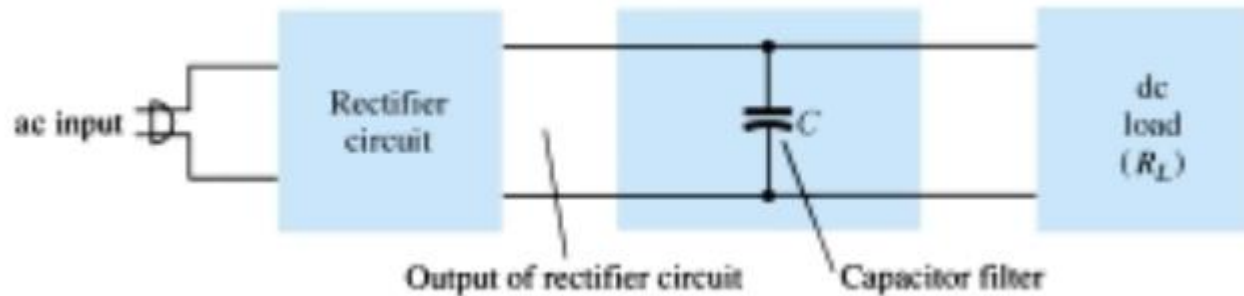
## Diagrama em blocos de filtro com capacitor único



# Filtro a Capacitor

## Ondulação de um filtro a capacitor

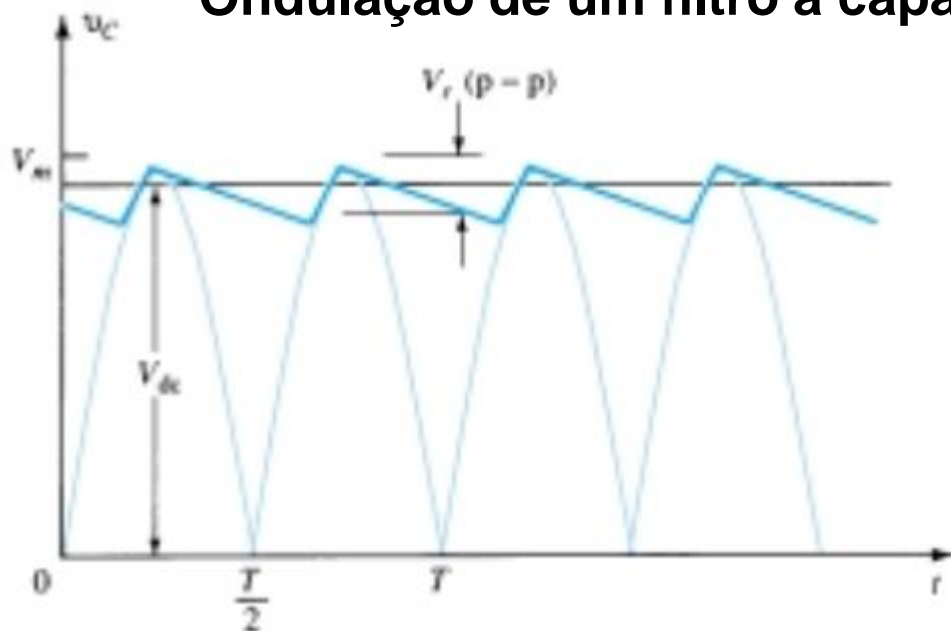

$$V_{dc} = V_m - \frac{I_{dc}}{4fC} = V_m - \frac{4.17I_{dc}}{C}$$

$$V_r \text{ (rms)} = \frac{I_{dc}}{4\sqrt{3}fC} = \frac{2.4 I_{dc}}{C} = \frac{2.4V_{dc}}{R_L C}$$

$$r = \frac{V_r(\text{rms})}{V_{dc}} \times 100\% = \frac{2.4 I_{dc}}{C V_{dc}} \times 100\% = \frac{2.4}{R_L C} \times 100\%$$

C – capacitância do filtro [ $\mu\text{F}$ ]

$I_{dc}$  - corrente na carga [mA]

$R_L$  - resistência da carga [ $k\Omega$ ]

Considerando  $V_{dc} \approx V_m$

# Referência

Boylestad, R. L., Nashelsky, L. Dispositivos Eletrônicos e teoria de circuitos, 8ª. Edição, Pearson.