

# PRÁTICA 4 – CIRCUITOS REGULADORES CC

Revisão

SEL0610 - LABORATÓRIO DE CIRCUITOS ELETRÔNICOS


Engenharia de Computação – 6º Período Letivo

# Conteúdo

- Fonte de Tensão
- Regulador com Zener
- Circuito Integrado Regulador de Tensão

# Fonte de Tensão


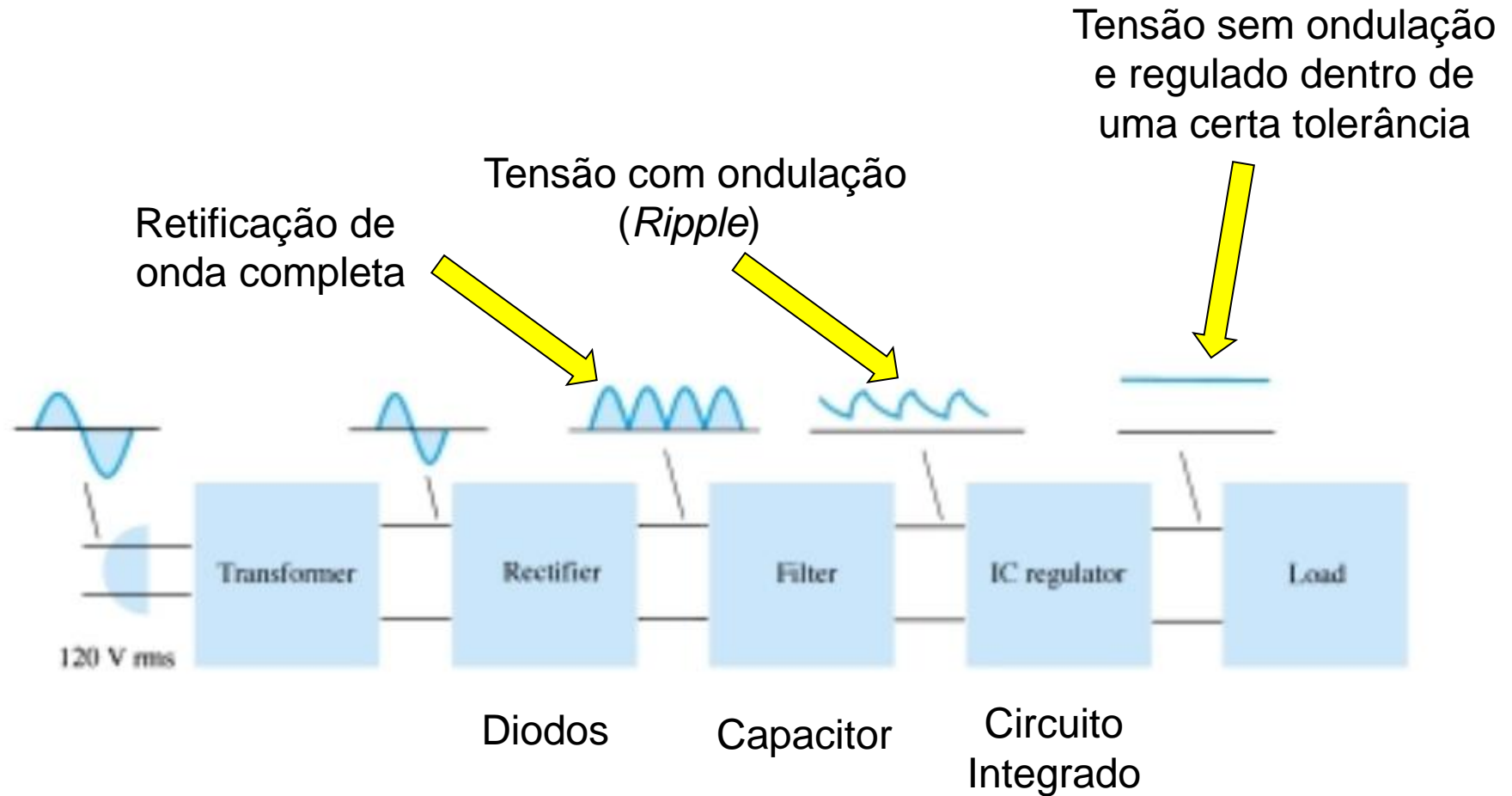
## Diagrama em blocos de uma fonte de tensão



# Retificação de Meia Onda

## ■ Regulador com Zener

Polarização do diodo Zener

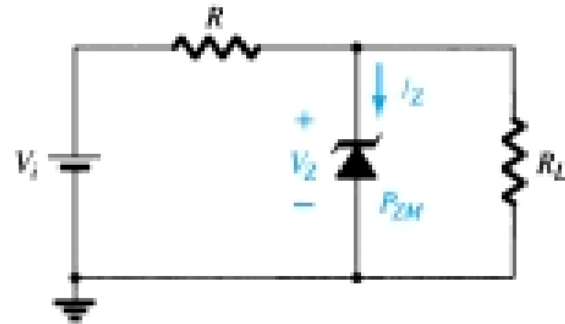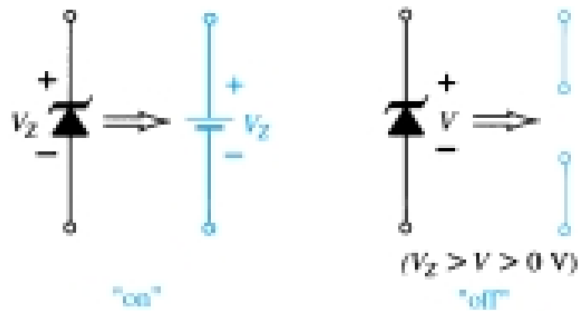

$$V = V_L = \frac{R_L V_i}{R + R_L}$$

Deve-se garantir que o Zener opere no estado "on"

$$V_L = V_Z$$

$$I_Z = I_R - I_L$$


$$P_Z = V_Z I_Z$$

# Retificação de Meia Onda

## ■ Regulador com Zener (Limites de Operação)

Considerando  $V_i$  Fixo e  $R_L$  Variável

$$V_L = V_Z = \frac{R_L V_i}{R_L + R}$$

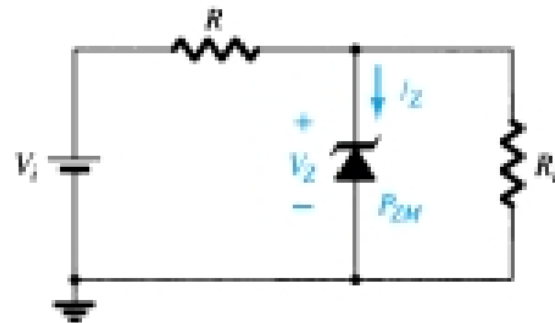

Valor Mínimo da Resistência da Carga

$$R_{L_{\min}} = \frac{R V_Z}{V_i - V_Z}$$

$$I_{L_{\max}} = \frac{V_L}{R_L} = \frac{V_Z}{R_{L_{\min}}}$$

$$V_R = V_i - V_Z$$

Valor Máximo da Resistência da Carga

$$I_R = \frac{V_R}{R}$$

$$I_Z = I_R - I_L$$

$$I_{L_{\min}} = I_R - I_{ZM}$$

$$R_{L_{\max}} = \frac{V_Z}{I_{L_{\min}}}$$

$I_{ZM}$  máxima corrente no diodo (Folha de Dados)

# Retificação de Meia Onda

## ■ Regulador com Zener (Limites de Operação)

Considerando  $V_i$  Variável e  $R_L$  Fixo

$$V_L = V_Z = \frac{R_L V_i}{R_L + R}$$

Valor Mínimo de  $V_i$   
(limitado pela  $V_Z$ )

$$V_{i_{\min}} = \frac{(R_L + R)V_Z}{R_L}$$


Valor Máximo de  $V_i$   
(limitado pela  $I_{ZM}$ )

$$I_{R_{\max}} = I_{ZM} + I_L$$

$$I_L = V_Z / R_L \text{ (const.)}$$

$$V_{i_{\max}} = V_{R_{\max}} + V_Z$$



$$V_{i_{\max}} = I_{R_{\max}} R + V_Z$$

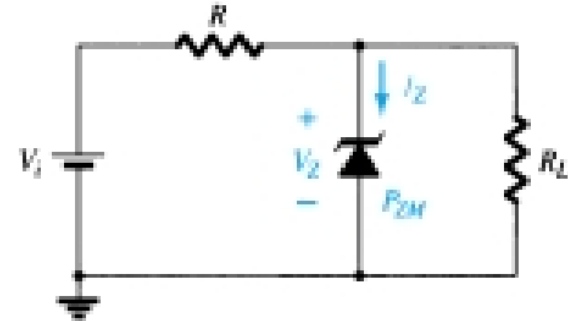



# Retificação de Onda Completa

- Circuito Integrado Regulador de Tensão

**7805**

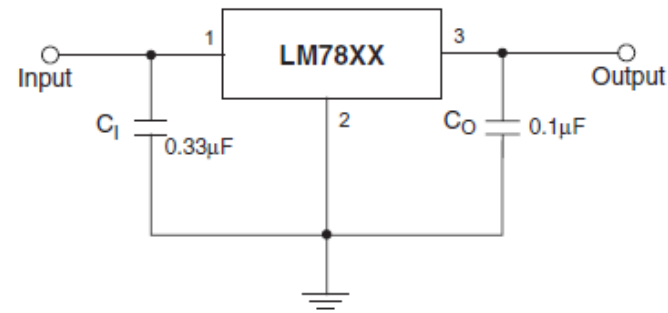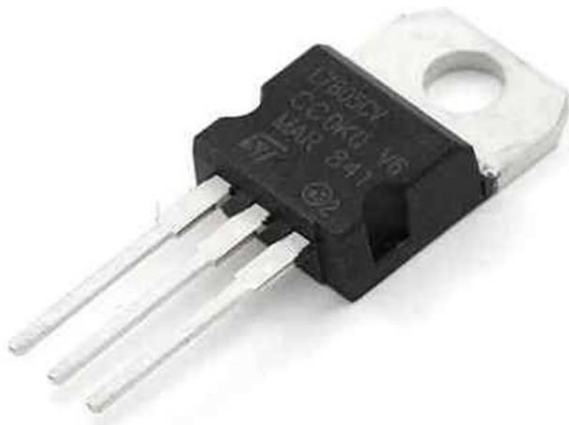

LM7805 PINOUT DIAGRAM

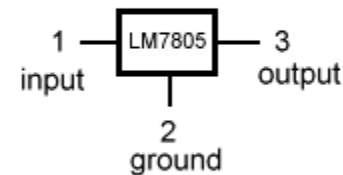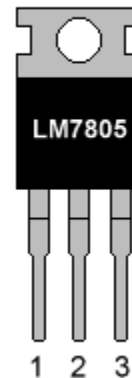


# Retificação de Onda Completa


## ■ Circuito Integrado Regulador de Tensão

- 3-Terminal Regulators
- Output Current up to 1.5 A
- Internal Thermal-Overload Protection

KC (TO-220) PACKAGE  
(TOP VIEW)

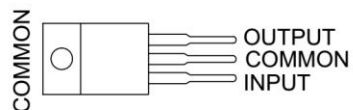


KCS (TO-220) PACKAGE  
(TOP VIEW)

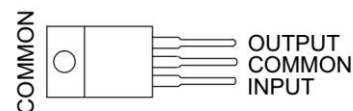

- High Power-Dissipation Capability
- Internal Short-Circuit Current Limiting
- Output Transistor Safe-Area Compensation

KTE PACKAGE  
(TOP VIEW)

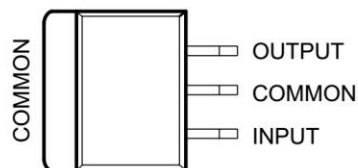

### recommended operating conditions

		MIN	MAX	UNIT
$V_I$ Input voltage	$\mu A7805C$	7	25	V
	$\mu A7808C$	10.5	25	
	$\mu A7810C$	12.5	28	
	$\mu A7812C$	14.5	30	
	$\mu A7815C$	17.5	30	
	$\mu A7824C$	27	38	
$I_O$ Output current			1.5	A
$T_J$ Operating virtual junction temperature	$\mu A7800C$ series	0	125	$^{\circ}C$



# Retificação de Onda Completa

## ■ Circuito Integrado Regulador de Tensão

**electrical characteristics at specified virtual junction temperature,  $V_I = 10\text{ V}$ ,  $I_O = 500\text{ mA}$  (unless otherwise noted)**

PARAMETER	TEST CONDITIONS	$T_J^\dagger$	$\mu\text{A7805C}$			UNIT
			MIN	TYP	MAX	
Output voltage	$I_O = 5\text{ mA to }1\text{ A},$ $P_D \leq 15\text{ W}$ $V_I = 7\text{ V to }20\text{ V},$	$25^\circ\text{C}$	4.8	5	5.2	V
		$0^\circ\text{C to }125^\circ\text{C}$	4.75		5.25	
Input voltage regulation	$V_I = 7\text{ V to }25\text{ V}$	$25^\circ\text{C}$		3	100	mV
	$V_I = 8\text{ V to }12\text{ V}$			1	50	
Ripple rejection	$V_I = 8\text{ V to }18\text{ V},$ $f = 120\text{ Hz}$	$0^\circ\text{C to }125^\circ\text{C}$	62	78		dB
Output voltage regulation	$I_O = 5\text{ mA to }1.5\text{ A}$	$25^\circ\text{C}$		15	100	mV
	$I_O = 250\text{ mA to }750\text{ mA}$			5	50	
Output resistance	$f = 1\text{ kHz}$	$0^\circ\text{C to }125^\circ\text{C}$		0.017		$\Omega$
Temperature coefficient of output voltage	$I_O = 5\text{ mA}$	$0^\circ\text{C to }125^\circ\text{C}$		-1.1		mV/ $^\circ\text{C}$
Output noise voltage	$f = 10\text{ Hz to }100\text{ kHz}$	$25^\circ\text{C}$		40		$\mu\text{V}$
Dropout voltage	$I_O = 1\text{ A}$	$25^\circ\text{C}$		2		V
Bias current		$25^\circ\text{C}$		4.2	8	mA
Bias current change	$V_I = 7\text{ V to }25\text{ V}$	$0^\circ\text{C to }125^\circ\text{C}$			1.3	mA
	$I_O = 5\text{ mA to }1\text{ A}$				0.5	
Short-circuit output current		$25^\circ\text{C}$		750		mA
Peak output current		$25^\circ\text{C}$		2.2		A

<sup>†</sup> Pulse-testing techniques maintain the junction temperature as close to the ambient temperature as possible. Thermal effects must be taken into account separately. All characteristics are measured with a 0.33- $\mu\text{F}$  capacitor across the input and a 0.1- $\mu\text{F}$  capacitor across the output.


# Retificação de Onda Completa

## ■ Circuito Integrado Regulador de Tensão
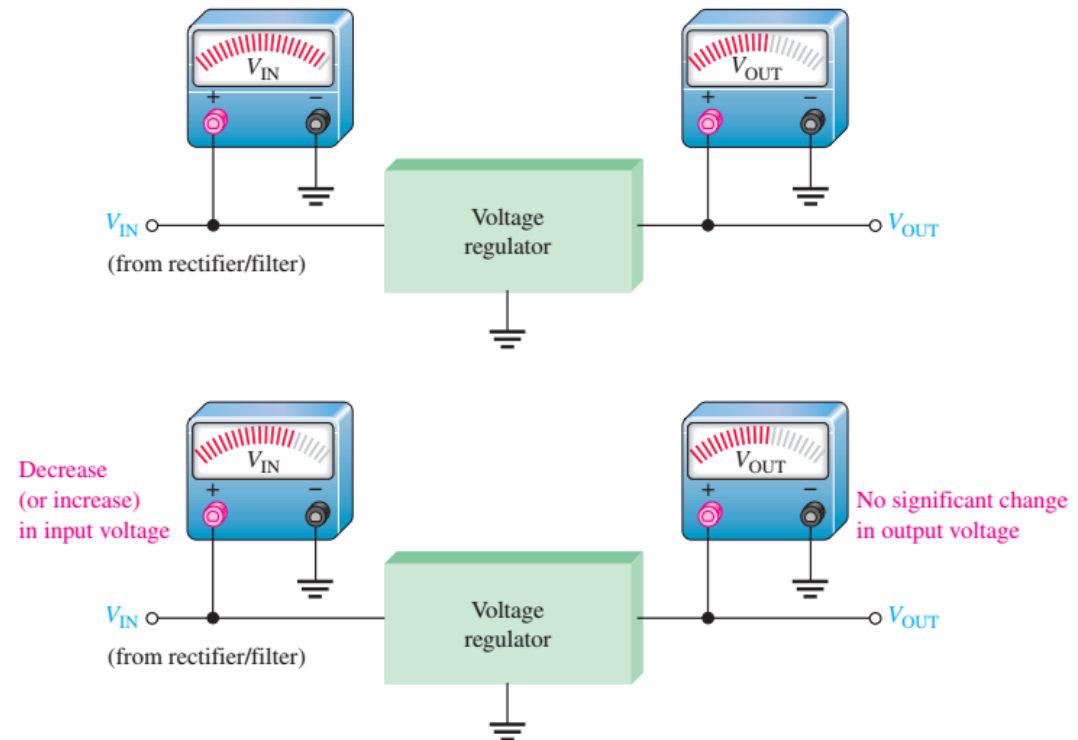
### Regulagem de Linha

$$\text{Line regulation} = \left( \frac{\Delta V_{\text{OUT}}}{\Delta V_{\text{IN}}} \right) 100\%$$

$$\text{Line regulation} = \frac{(\Delta V_{\text{OUT}}/V_{\text{OUT}})100\%}{\Delta V_{\text{IN}}}$$





# Retificação de Onda Completa

## ■ Circuito Integrado Regulador de Tensão
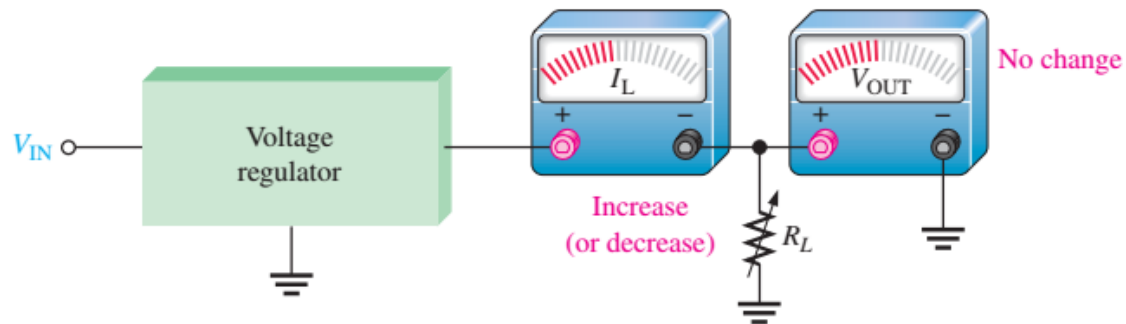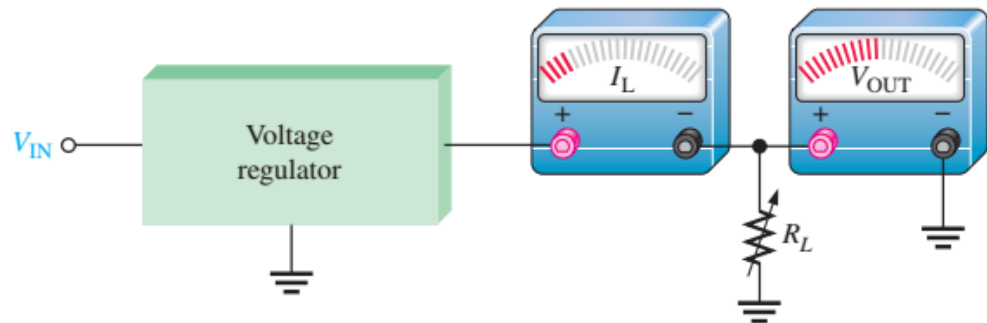
### Regulagem de Carga

$$\text{Load regulation} = \left( \frac{V_{NL} - V_{FL}}{V_{FL}} \right) 100\%$$



$V_{NL}$  – Tensão de saída na condição sem carga

$V_{FL}$  – Tensão de saída na condição de carga total

# Referência

Boylestad, R. L., Nashelsky, L. Dispositivos Eletrônicos e teoria de circuitos, 8ª. Edição, Pearson.